



SUMADOR DE 4 BITS USANDO COMPUERTAS LOGICAS NAND

Hinara Pastora Sanchez, Juan Jose Ospina, Sebastian Aguinaga y
Luzarait Cañas Quintero

ENTER



01

02

03

04



SUMA EN BINARIO



A	B	SUMA	ACARREO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



TABLA DE VERDAD



01

02

03

04



ENTRADA			SALIDA	
A	B	C-in	SUMA	C-out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



COMPUERTA NAND



01

02

03

04



NAND



A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



SUMADOR INCOMPLETO (HALF ADDER) X



01

02

03

04



A	B	SUMA	ACARREO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

$$S = A\bar{B} + \bar{A}B$$

A \ B	0	1
0	0	0
1	0	1

$$Ac = AB$$



SUMADOR INCOMPLETO (HALF ADDER) X



01

02

03

04




$$S = A\bar{B} + \bar{A}B$$

$$= \overline{(A \cdot \bar{A}B)} \cdot \overline{(B \cdot \bar{A}\bar{B})}$$

$$Ac = AB$$

$$= \bar{\bar{A}\bar{B}}$$

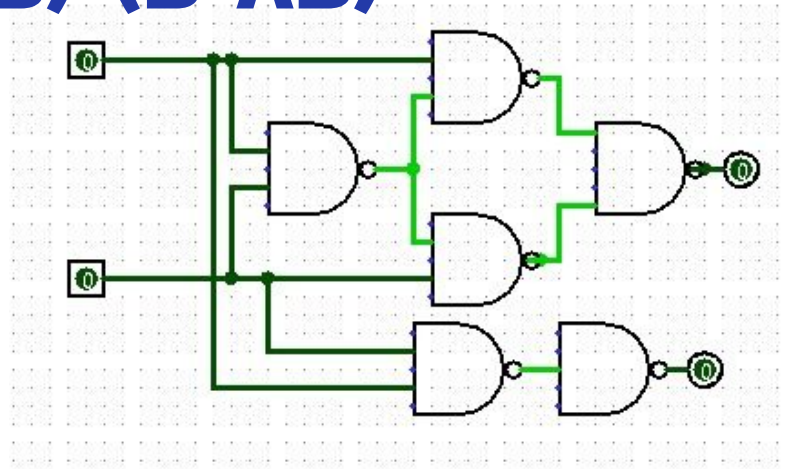



MAPA DE KARNAUGH PARA LA SUMA



01

02

03

04



A \ BC				
	00	01	11	10
0	0 ₀	1 ₁	0 ₃	1 ₂
1	1 ₄	0 ₅	1 ₇	0 ₈

$$S = \textcolor{red}{A}\bar{\textcolor{blue}{B}}\bar{\textcolor{green}{C}} + \textcolor{blue}{A}\bar{\textcolor{red}{B}}\textcolor{green}{C} + \textcolor{green}{A}\textcolor{blue}{B}\bar{\textcolor{purple}{C}} + \bar{\textcolor{purple}{A}}\textcolor{blue}{B}\bar{\textcolor{green}{C}} = (A \oplus B) \oplus C$$



MAPA DE KARNAUGH PARA EL ACARREO



01

02

03

04



A \ BC				
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$Ac = AC + AB + BC = AB + C(A \oplus B)$$



SUMADOR COMPLETO (FULL ADDER)







01

02

03

04

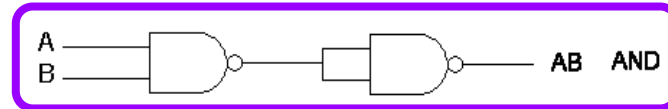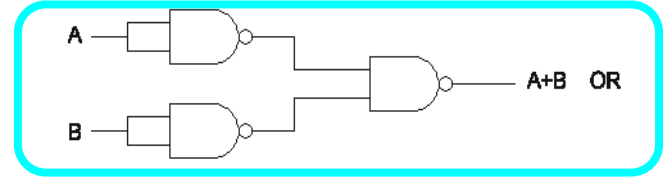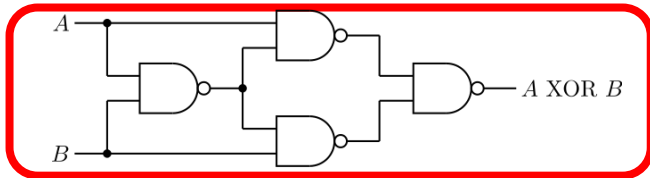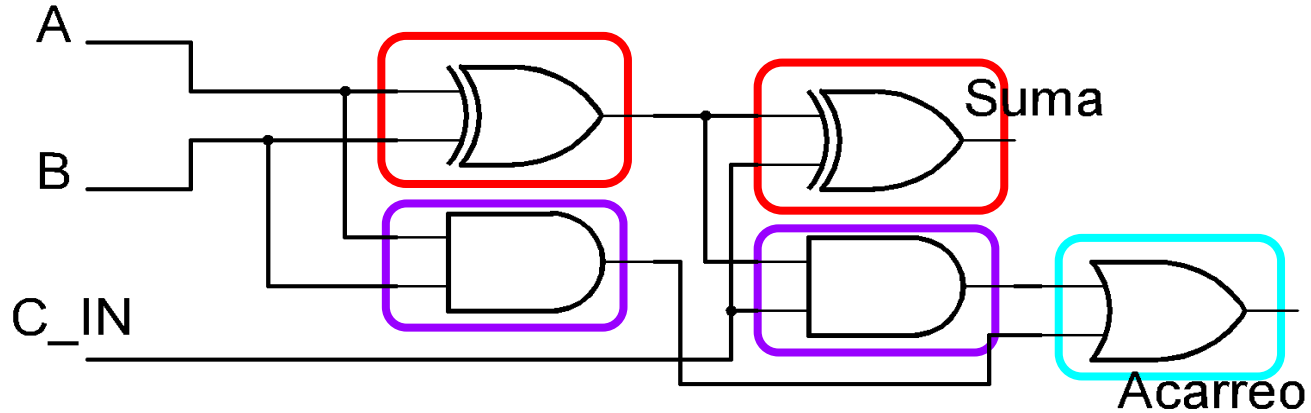



01

02

03

04



**MUCHAS
GRACIAS**